

# Viritys- ja tarkastusohjeita 73 G.../Chassis

Yhdistetään vastaanotin erotusmuuntajan kautta sähköverkkoon. Tärajännitteet mitattu PV-mittarilla ( $R_i = 10 \text{ Mohm}$ ) ja arvot annettu maata (runkoa) vastaan, ellei toisin ole mainittu. Pulssimittauksissa käytetyn oskilloskoopin mittapäään kapasitanssi  $\leq 15 \text{ pF}$ .

## Perussäädöt

Säädöt on takaisinvaikutuksen pienentämiseksi paras suorittaa esim. seuraavassa järjestyksessä:

Verkkojännite = 220 V.

## Vaakalineaarisuus

Kelalla AT 4042/02 (LA 22) säädetään testikuvan pystypalkit molemmissa sivuissa yhtä leveiksi.

## Kuvan leveys

Asetetaan potentiometrillä P 4 (Hor. ampl.): Leveys- ja lineaarisuussäätöjen jälkeen on hyvä tarkastaa:

— 1 jännite —14 V ja  
+ B jännite 850...870 V.

## Kanavavalitsijan + 17 V jännitteiden asetus

Säädetään viritintyksikön S-levyllä olevalla potentiometrillä P 14 diodivirittimen yläpään ja koneistoh rungon välinen jännite pistessä A 17 V:iin. (Tämä vastaa + 29 V jännitetä kanavanvalitsijan runkoa vastaan.)

## Videosignaalin valkotasot

Kytetään VHF-KV tyhjälle kanavalle (antennipistoke irti vastaanottimesta tms.)

Kontrasti maksimiin, valoisuuus minimiin. DC-oskilloskooppi pisteeseen ③.

Säädetään potentiometrillä P 1 niin, että kohinan negatiiviset huiput ovat nousseet miniminäytämästä n. +10 V. Kohinan amplitudi n. 10...20 Vpp kanavasta riippuen.

Tarkastetaan kohinataso KV:n kaikilla alueilla.

Taso liian alhaalla: Kohina leikkaantuu maksimikontrastilla. Kuvan valkeat osat leikkaantuvat maksimikontrastilla. Sisäkantoaltonurinaa änessä.

Taso liian ylhällä: Kontrasti riittämätön tai olematon. Tahdistusvaikeuksia. ATS tukkii vahvistimen, ei näy kohinaa.

## Videosignaalin pulssitaso

Kytetään VHF-KV lähetyskanavalle. Kontrasti maksimiin, valoisuuus minimiin. DC-oskilloskooppi pisteeseen ③.

Säädetään potentiometrillä P 2 videosignaalin amplitudi rajalle, jossa tahdistuspulssit alkavat leikkaantua ja otetaan pulssitasoa n. 10 V alemaksi. Maksimikontrasti = n. 80 Vpp (min. n. 20 Vpp).

Taso liian ylhällä: Maksimikontrasti liian suuri, kuvan mustat osat leikkaantuват. Tahdistus ei toimi kunnolla. Sisäkantoaltonurinaa änessä.

Taso liian alhaalla: Maksimikontrasti liian pieni, tahdistusvaikeuksia. Ei näy kohinaa, ATS tukkii Vt. vahvistimen.

## Kanavavalitsijan ATS:n viivästys

ATS:n viivästyskynnyksen asetus tehdään jollakin III-alueen kanavalla. Kierretään potentiometri P 15 vastakelloon (Foliopuolelta katottuna) ääriasentoon ja yhdistetään PV-mittari TA 1 kollektoriille (KV kytkeytäpisteet 8 ja 9). Vaimennetaan signaalia kunnes kuvassa alkaa näkyä kohinaa. Sen jälkeen nostetaan signaalilin voimakkutuu 6...10 dB. P 15 säädetään niin, että PV-mittarin näytämä muuttuu 0,1...0,2 V negatiivisemmaksi.

## Juovaoskillaattorin viritys

Oikosuljetaan piste F runkoon. Viritetään K 83 testikuva pystyn. Poistetaan oikosulku.

## Vaihevertailuasteen viritys

Tarkastetaan N-pulssin muoto ja amplitudi pisteesessä ⑧. Oikein säädetyt N-pulssin amplitudi on 80—100 Vpp ja kokonaispulssiaika n. 10  $\mu\text{s}$ . Huom! Amplitudia ei saa nostaa niin paljon, että pulssi leikkaantuu ts. että huippujen välinen suora osa taipuu. Pisteet G ja H yhdistetään ja P 3 (hor.symm.) kierretään jompaan kumpaan ääriasentoonsa. P 3 kierretään tämän jälkeen hitaasti takaisin, kunnes kuva nousee pystyn. Tahdistus on signaalista johtuen useim-

miten epävakaana ts. kuva huojuu keskitaajuudella (15625 Hz). Kun tämä huojuntapiste on löydetty on P 3 oikein säädetty, jonka jälkeen oikosulku väliltä G ja H voidaan poistaa.

## Pystylinearisuus

Asetetaan potentiometrillä P 9 (vert. lin).

## Kuvan korkeus

Asetetaan potentiometrillä P 7 (vert. ampl.).

## Pisteen terävyys

Kontrasti minimiin. Valoisuuus hieman normaalia suuremmaksi. Asetetaan potentiometrillä P 5 (Fokus) siten, että mahdollisimman laaja alue kuvasta sen keskiosa mukaanluettuna piirtyy terävänä.

## Välitaajuusvahvistimien viritys

### Video vt. vahvistimen viritys

Kytetään DC-oskilloskooppi (0,5 V/cm) pisteeseen C. Oikosuljetaan CA 16 (TA 3 kanta runkoon). Kytetään 5 kohm potentiometrin liuku TA 1 ja TA 2 yhdyspisteeseen, toinen pää — 1 jänntiteeseen ja toinen pää runkoon. Vt. vahvistusta pienennetään n. 20 dB, säätämällä TA 4 emitterijännite n. —7...—6 V. Kytetään kanavavalitsija III-alueelle kanavalle 5. Oikosuljetaan TA 5 kollektori runkoon.

36,5 ± 6 MHz lähetetään pisteeseen B. Viritetään V 179 (LV 1, LV 3 ja LV 4) kuvan 42 mukaiseksi. Poistetaan TA 5 kollektori oikosulku.

Lähete pisteeseen A, pienennetään signaalitasoa. Viritetään V 158 (LA 7 ja LA 9) kuvan 43 mukaiseksi.

Lähete kanavavalitsimen pisteeseen a, pienennetään signaalitasoa.

### HUOM! Kanavavalitsijan runko — 12 V jännitteessä.

Viritetään imupiirit V 116, KV:n L 18, V 115 ja V 177 kuvan 44 mukaiseksi.

Kytetään DC-oskilloskooppi (0,5 V/cm) 10 kohm vastukseen kautta pisteeseen D.

Tarkastetaan ääni-ilmaisimen DV 2 läpäisykäyrän kuvan 45 mukaiseksi.

### VHF- (UHF-) kanavavalitsimen virityksen tarkastus

Kytkennät ja säädöt kuten video vt. vahvistimen virityksessä. Suurtaajuuslähete (Sweep-) VHF- (UHF-) antennikoskettimeen. Tarkastetaan läpäisykäyrän muoto ko. kanavalla. Kuva- ja äänikantoaltonmerkkien paikat kuten video vt. virityksessä. Eri kanavilla saattaa läpäisykäyrän muoto hieman vaihdella.

### Aäni vt. vahvistimen viritys

Kytetään AC-oskilloskooppi (0,2 V/cm) pisteeseen E. Oikosuljetaan TA 6 kollektori runkoon. Viritetään Li 1 alaspin sivun.

5,5 ± 1 MHz lähetetään pisteeseen D. Viritetään FU 155 5,5 MHz:lle maksimiin kuvan 46 mukaiseksi. Varotaan vt. vahvistimen yliohjautumista. Pienennetään oskilloskoopin vahvistusta (2 V/cm). Lisätään 5,5 ± 1 MHz lähetteen signaalitasoa niin, että vt. vahvistin alkaa rajoittaa ulostulotasona. Viritetään FU 172 S-käyrä symmetrisksi 5,5 MHz merkin suhteen, kuvan 47 mukaiseksi. S-käyrän huippujen väli n. 250 kHz.

### 5,5 MHz estopiiriin V 174 viritys

AC-oskilloskooppi (10 V/cm) tai PV-mittarin AC-mittapää pisteeseen ③.

Kontrasti maksimiin. 5,5 MHz lähetetään TA 7 kannalle. Viritetään V 173 minimiin.

Tarkastetaan ko. kytkimen toiminta.

Signaali voidaan käyttää normaalia värilähetystä tai -testikuvaa, jolloin indikaattorina on käytettävä oskilloskooppia.

# Inställningar 73 G.../Chassi

Mottagaren anslutes till nätet via skyddstransformator. Likspänningarna är mätta med rörvoltmeter ( $R_i = 10 \text{ Mohm}$ ) och angivna spänningsvärdet är uppmätta mot chassit. Oscillogrammen uppmätta med mätprob vars kapacitans är mindre än  $15 \text{ pF}$ . Inställningarna bör utföras i följande ordning.

## Horizontal linearitet

Inställes med linearitetsspolen LA 22 (AT 4042/02) så att de vertikala balkarna vid bildens båda sidor är lika breda.

## Bildbredd

Inställes med potentiometern P 4 (hor. ampl.). Efter bildbredd- och linearitetsinställningarna kontrollera, att

- 1-spänningen är —14 V och
- + B-spänningen 850 — 870 V.

## Inställning av varicap-spänningen

Inställ likspänningen i punkt A till +17 V med trimpotentiometern P 14 (på S-plattan i kontrollheten). (Detta motsvarar +29 V mätt mot kanalväljarens chassi.)

## Vitnivå

Kanalomkopplaren inställes på VHF och tom kanal. Kontrastkontrollen på max., ljuskontrollen på minimum. Oscilloskopet DC-kopplat, anslutes till punkt ③ (videoslutsteget). P 1 justeras tills brusets toppar stigit ca 10 V över min. utslaget. Brusamplituden är ca 10...20 Vt-t beroende på kanalen. Kontrollera brusnivån på alla band.

Symptom på felinställning:

Nivån för låg:

- Brusspetsarna i bilden klippes vid maximikontrast.
- De vita delarna i bilden klippes vid maximikontrast.
- Mellanbärvägsbrum i ljudet.

Nivån för hög:

- För liten eller obefintlig kontrast.
- AGC:n reglerar ner förstärkningen i kanalväljaren, inget brus.

## Pulsnivå

Kanalomkopplaren ställs på lämplig kanal (testbild). Kontrasten på max., ljuskontrollen på minimum. Oscilloskopet DC-kopplat till punkt ③ (videoslutsteget).

Med P 2 inställes videosignalen tills synkpulserna tenderar att klippas och sedan 10 V tillbaka. Maxkontrasten är ca 80 Vt-t, min. kontrasten ca 20 Vt-t.

Sympton på felinställning:

Nivån för hög:

- Maximikontrasten för stor.
- De svarta delarna i bilden klippes vid maximikontrast.
- Synkroniseringssvårigheter.
- Mellanbärvägsbrum vid maximikontrast.

Nivån för låg:

- Maximikontrasten för liten.
- Synkbesvär.
- AGC:n reglerar ner förstärkningen i kanalväljaren, inget brus.

## Kanalväljarens AGC-fördröjning

Inställningen görs på band III. Potentiometern P 15 vrides motsols (sett från foliosidan) till dess ändläge och en RVM kopplas till kollektorn på TA 1 (KV kontaktpunkterna 8 och 9). Signalnivån reduceras tills brus framträder i bilden. Därefter ökas signalnivån 6–10 dB. Inställ P 15 så att RV-meters utslag ändras 0,1...0,2 V i negativ riktning.

## Linjeoscillator

Punkt F jordas till chassiet. Med K 83 inställes linjefrekvensen så, att bilden står upprätt. Jordningen avlägsnas.

## Fasdiskriminatör

Kontrollera N-pulsens form och amplitud vid punkt ⑧. Vid rätt inställt N-puls är amplituden mellan 80–100 Vt-t och den totala pulstiden ca. 10  $\mu\text{s}$ .

OBS! Amplituden får inte ökas så mycket att pulsen klipps d.v.s.

att dess raka del mellan topparna böjs. Punkterna G och H förenas och P 3 (hor. symm.) vrides till någotdera ändläget. P 3 vrides nu långsamt tillbaka tills bilden reser sig. Synkroniseringen är, beroende på signalen, oftast labil d.v.s. bilden svajar kring mittfrekvensen (15625 Hz). Då man funnit denna svajningspunkt, är P 3 rätt inställt varefter förbindelsen mellan G och H kan avläsnas.

## Vertikal linearitet

Inställes med P 9 (vert. lin.).

## Bildhöjd

Inställes med P 7 (vert. ampl.).

## Fokus

Kontrasten till minimum, ljuset något högre än normalt. Fokuseringen inställes med P 5 (fokus) så, att största möjliga yta, bildens mittersta del inberäknad, tecknas skarpt.

## Trimningsanvisningar

### Bild MF-förstärkare och kanalväljare

- Oscilloskopet DC-kopplat (0,5 V/cm) anslutes till punkt C.
- Kortslut CA 16 (bas TA 3) till chassi.
- Anslut en trimpot. (5 kohm) med ena änden till —1 spänningen och mitttaget till den gemensamma emitterpunkten på TA 1 och TA 2.
- MF-förstärkningen reduceras ca. 20 dB genom att TA 4:s emitterspänning inställes på ca. —7 till —6 volt.
- Kanalväljaren ställs på band III, kanal 5.
- Kortslut kollektorn TA 5 till chassi.
- Svepgeneratorn på 36,5 MHz ( $\pm 6 \text{ MHz}$ ) till punkt B via lämplig spänningsdelare, se fig på schemat.
- Trimma LV 1, LV 3 och LV 4 (V 179) enl. fig. 42.
- Avlägsna kortslutningen vid transistorn TA 5.
- Svepsignal till punkt A (kollektorn i TA 4) minska signalnivån.
- LA 7 och LA 9 (V 178) trimmas enligt fig. 43.
- Signal till punkt a i kanalväljaren, signalnivån reduceras igen.

### OBS! Kanalväljarens chassi har —12 V spänning.

- V 116 och L 18 i kanalväljaren samt V 115 och V 177 trimmas enligt fig. 44.
- Oscilloskopet DC-kopplat (0,5 V/cm) anslutes via ett motstånd (10 Kohm) till punkt D.
- Kontrollera att kurvformen efter ljuddetektorn DV 2 överensstämmer med fig. 45.
- Oscilloskopet till punkt C, svepsignal till antennringången.
- Kurvformen kan variera något för olika kanaler.

## Ljud MF-förstärkare

Oscilloskopet AC-kopplat (0,2 V/cm) till punkt E. Kortslut kollektorn i TA 6 till chassi. Avstånd LI 1 till lägre frekvens.

- Svepsignal 5,5 MHz ( $\pm 1 \text{ MHz}$ ) till punkt D.
- FU 155 5,5 MHz trimmas till maximum enl. fig. 46. Undvik överstyrning i MF-förstärkaren.
- Minska oscilloskopets känslighet (2 V/cm).
- 5,5  $\pm 1 \text{ MHz}$  signalen ökas tills MF-förstärkaren börjar begränsa utgångsnivån.
- S-kurvan trimmas med FU 172 LI 1 symmetriskt till 5,5 MHz enl. fig. 47.
- Avståndet mellan S-kurvans toppar skall vara ca. 250 kHz.

## 5,5 MHz spärrkrets

- Oscilloskopet eller RVM till punkt ③.
- Kontrasten på maximum.
- 5,5 MHz-signal till basen på TA 7.
- V 174 trimmas till minimiutslag.

## 4,43 MHz spärrkrets V 173 (färgspärr)

- Oscilloskop AC-kopplat (10 V/cm) eller RVM med AC-mätprob till punkt ③.
- Kontrasten på maximum.
- 4,43 MHz-signal till basen på TA 7.
- V 173 trimmas till minimiutslag.
- Kontrollera färgspärrrens funktion.



